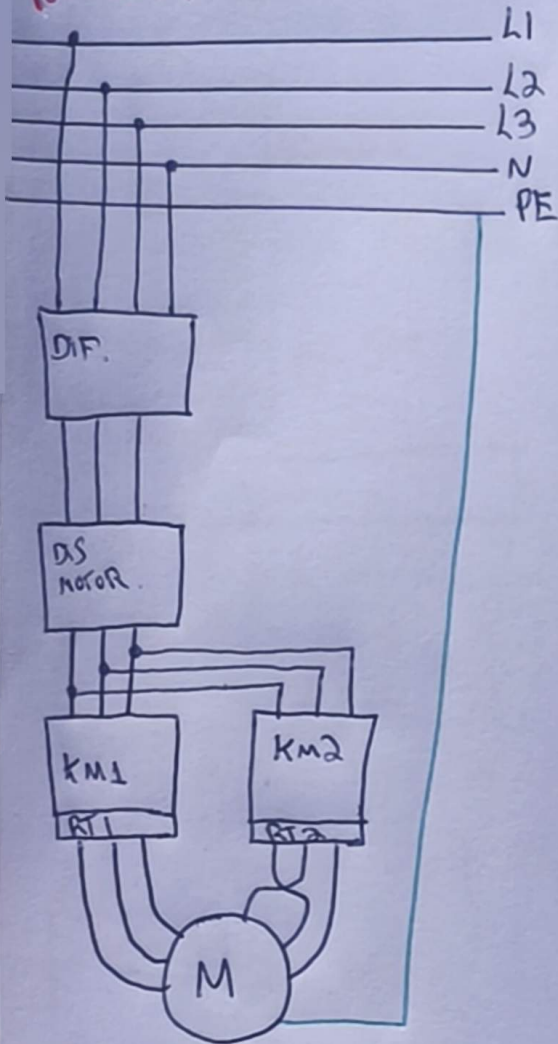



UFCD 1199

UM MOTOR TEM DE RODAR PARA DIREITA, RODAR PARA A ESQUERDA E PARAR ANTES DE ARRANCAR, ESPERAR 2 SEGUNDOS.

POTÊNCIA




COMANDO

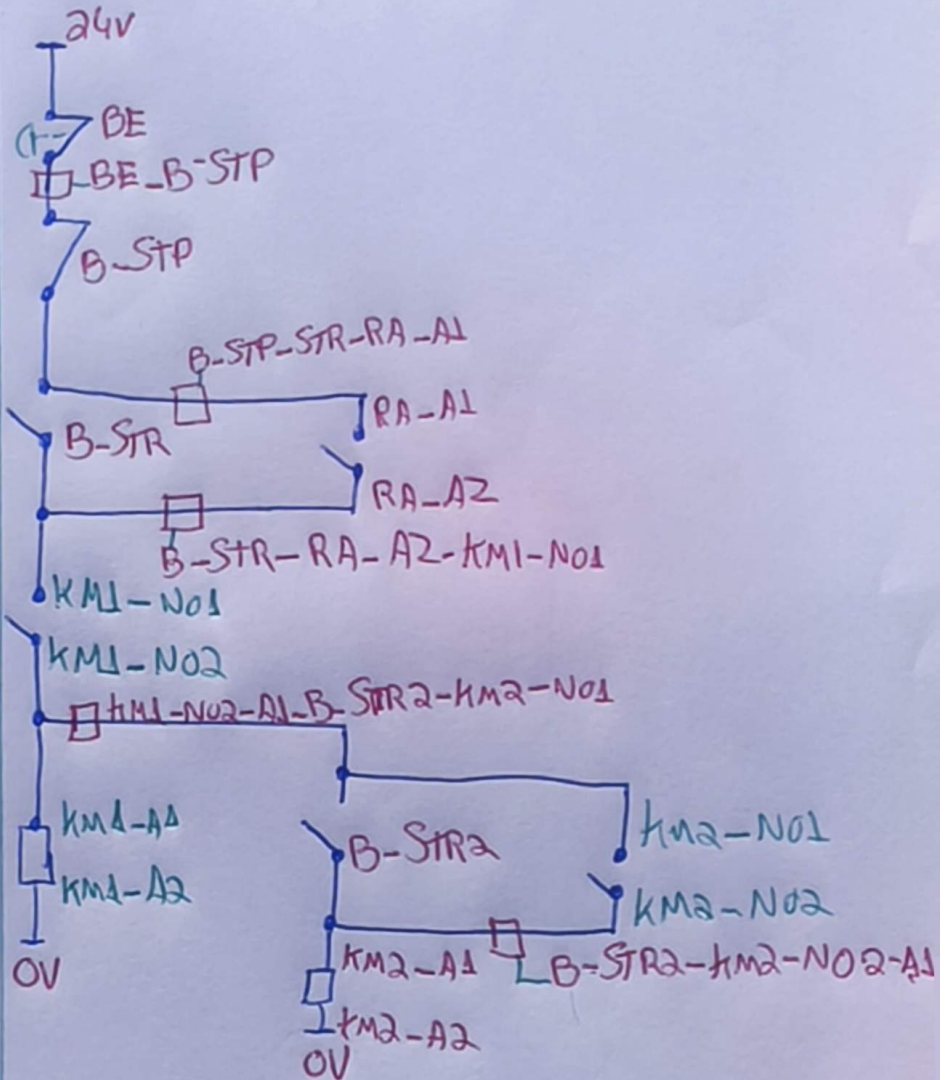

Lucas Dias

MONTAGEM

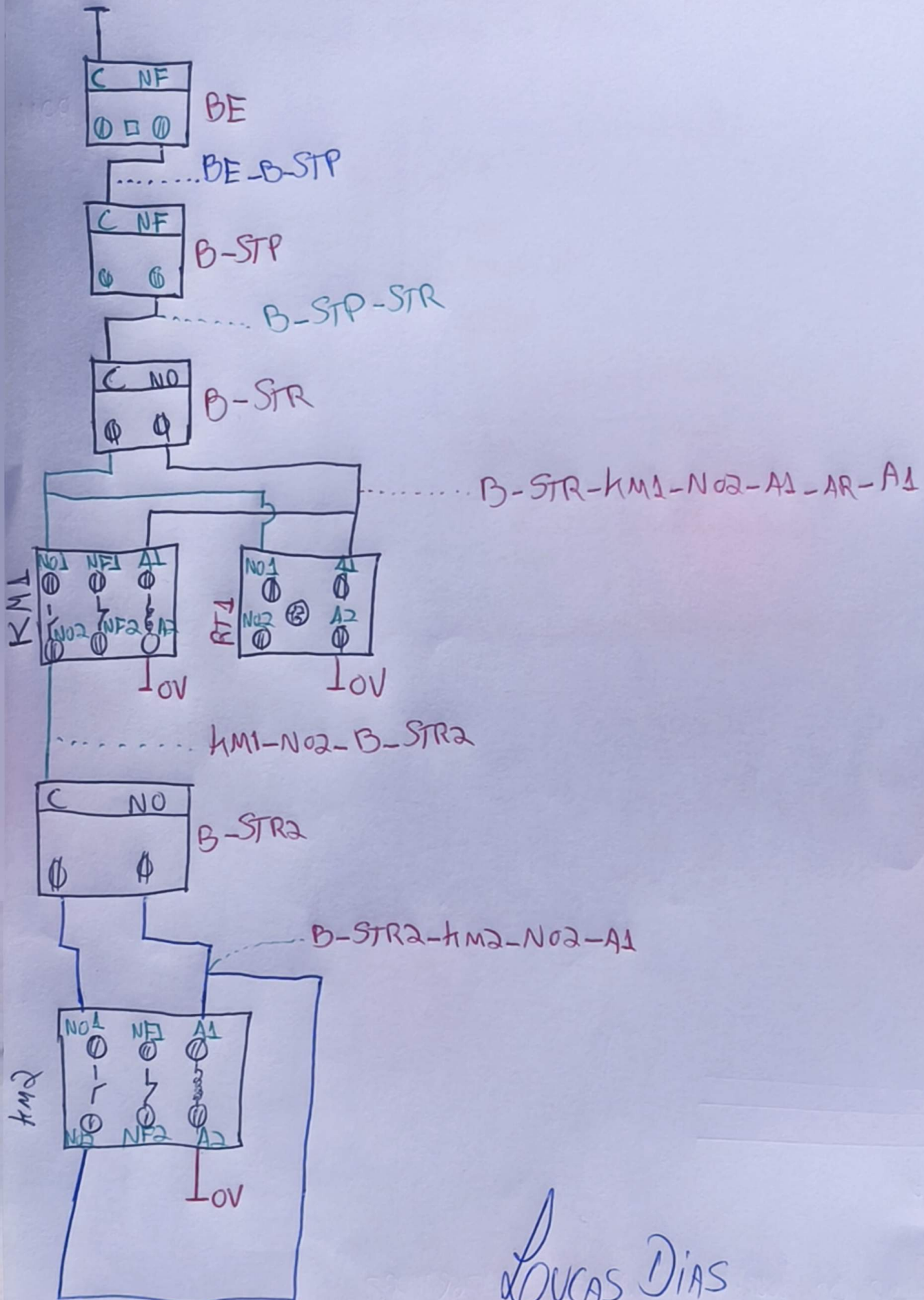

EXPLICANDO O FUNCIONAMENTO:

1. L1, L2 e L3 ENTRAM NO DIFERENCIAL.
2. SAEM PARA O DISJUNTOR-MOTOR.
3. O DISJUNTOR-MOTOR ALIMENTA KM1 e KM2.
4. AO PRESSIONAR START (B-STR). ENERGIZAM-SE KM1 e o RELÉ TEMPORIZADOR.
5. KM1 MANTÉM-SE LIGADO POR AUTO-RETENÇÃO.
6. O TEMPORIZADOR INICIA A CONTAGEM.
7. APÓS O TEMPO REGULADO (2s) O CONTACTO DO TEMPORIZADOR FECHA.
8. A BOBINA de KM2 É ENERGIZADA.
9. O MOTOR PASSA A FUNCIONAR COM A SEGUNDA ETAPA PREVISTA, COM AS FASES indo de ordem diferente do que FOI LIGADO O KM1, LIGA O KM2. PARA PODER TER UM GIRO EM OUTRO SENTIDO.
10. AO PRESSIONAR STOP ou EMERGÊNCIA todo o SISTEMA DESLIGA.

A ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA CHEGA AO SISTEMA ATRAVÉS DAS FASES L1, L2, L3 ALÉM DO NEUTRO (N) e do TERRA de PROTEÇÃO (PE).

AS FASES ENTRAM NO DISJUNTOR DIFERENCIAL, CUJA FUNÇÃO É PROTEGER AS PESSOAS E A INSTALAÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE PARA A TERRA.

DEPOIS DE SAIR DO DIFERENCIAL, AS FASES PASSAM PELO BARRAMENTO e SEGUEM PARA O DISJUNTOR-MOTOR.

ESTE EQUIPAMENTO PROTEGE O MOTOR CONTRA SOBRECARGAS e CURTOS-CIRCUITOS.

A SAÍDA DO DISJUNTOR-MOTOR ALIMENTA DOIS CONTACTORES.

KM1 - RESPONSÁVEL PELA PRIMEIRA ETAPA DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR

KM2 - RESPONSÁVEL PELA SEGUNDA ETAPA.

ENTRE OS CONTACTORES e o MOTOR ENCONTRAM-SE OS RELÉS TÉRMICOS RT1 e RT2, que PROTEGEM O MOTOR CONTRA SOBRECORRENTE e SOBREaquecimento.

QUANDO OS CONTACTORES FECHAM OS SEUS CONTACTOS PRINCIPAIS, A ENERGIA TRIFÁSICA É ENVIADA AO MOTOR PERMITINDO O SEU FUNCIONAMENTO.

ALICIAS DIAS